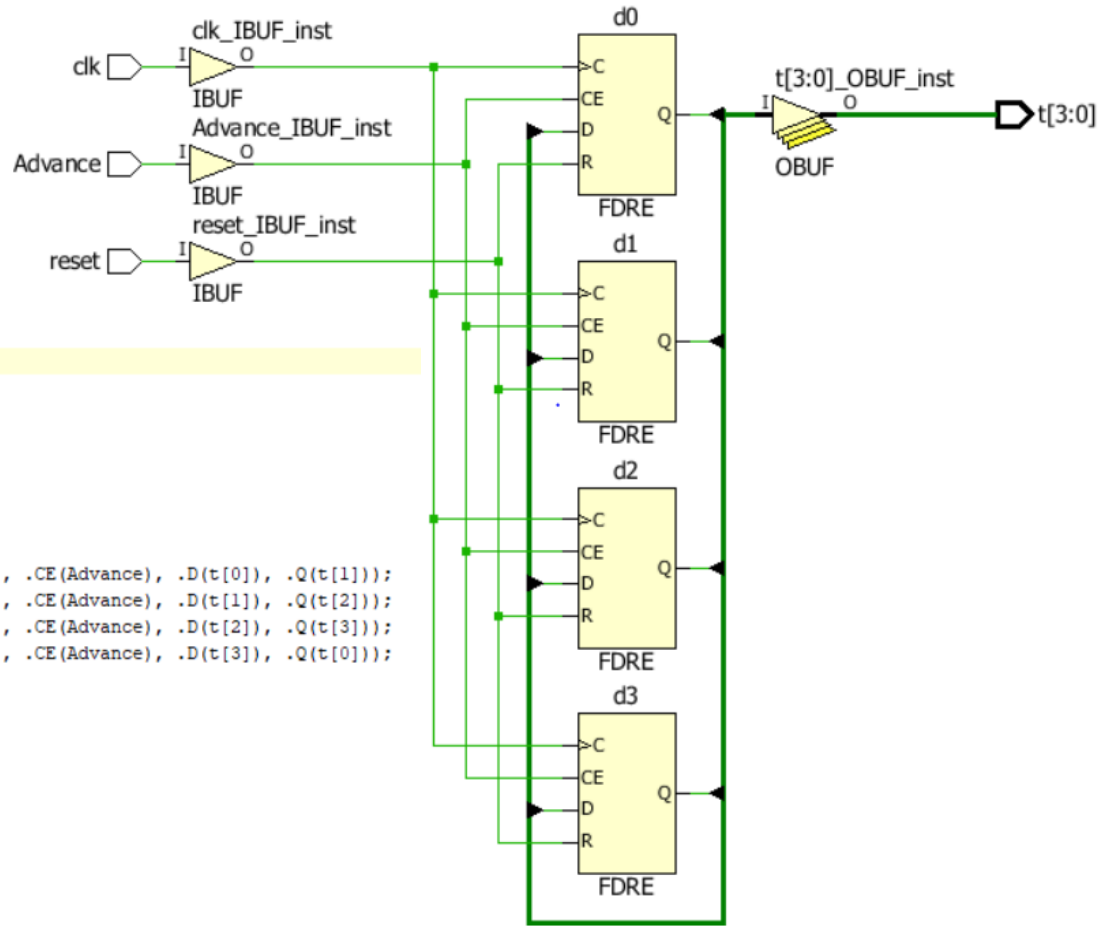


Ring Counter



```


module RingCNI(
    input clk,
    input Advance,
    input reset,
    output [3:0]t
);

    FDRE #(.INIT(1'b1)) d0(.C(clk), .R(reset), .CE(Advance), .D(t[0]), .Q(t[1]));
    FDRE #(.INIT(1'b0)) d1(.C(clk), .R(reset), .CE(Advance), .D(t[1]), .Q(t[2]));
    FDRE #(.INIT(1'b0)) d2(.C(clk), .R(reset), .CE(Advance), .D(t[2]), .Q(t[3]));
    FDRE #(.INIT(1'b0)) d3(.C(clk), .R(reset), .CE(Advance), .D(t[3]), .Q(t[0]));

endmodule

```

Selector

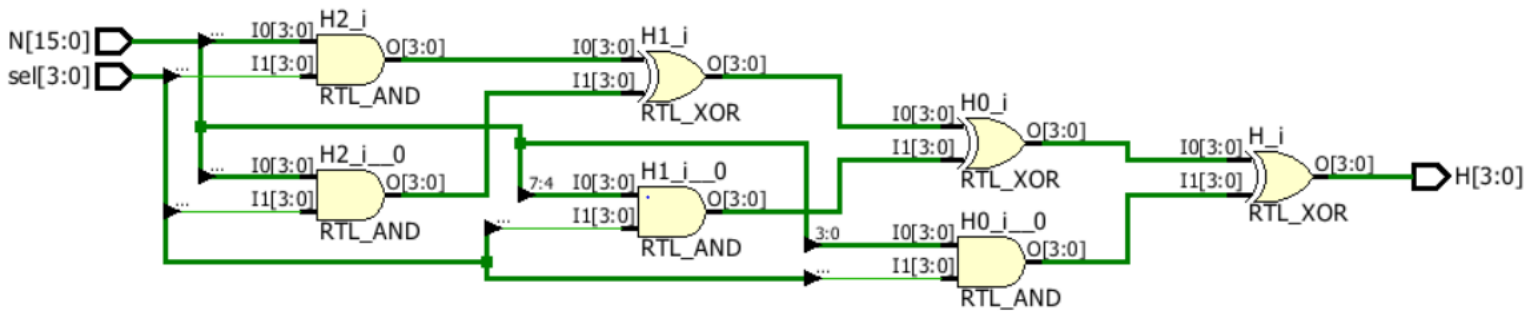

```

module Selector(
    input [3:0] sel,
    input [15:0] N,
    output [3:0] H
);
    assign H = ((N[15:12]&{4{sel[3]}}) ^ (N[11:8]&{4{sel[2]}}) ^ (N[7:4]&{4{sel[1]}}) ^ (N[3:0]&{4{sel[0]}}));
endmodule

```